# 浙江大学实验报告

专业: 电子信息工程

姓名: 邢毅诚

学号: <u>3190105197</u>

日期: <u>2021-3-3</u> 地点: 东三-406

课程名称: 电路与电子技术实验 指导老师: 张伟 成绩:

实验名称: OrCAD-PSpice 仿真软件基础 实验类型: 验证实验 同组学生姓名: 五

## 一、 实验目的

(1) 了解 PSpice 软件常用菜单和命令的使用。

- (2) 掌握 PSpice 中电路图的输入和编辑方法
- (3) 学习 PSpice 分析设置、仿真、波形查看的方法
- (4) 学习半导体器件特性的仿真分析方法。

## 二、 实验准备

- (1) 阅读 PSPice 软件的使用说明
- (2) 了解二极管、三极管的伏安特性
- (3) 理解二极管和三极管伏安特性的测试电路

### 三、 实验内容

- (1) 二极管伏安特性测试电路如图 1 所示,输入该电路图,设置合适的分析方式以及参数,用 PSpice 软件仿真分析二极管的伏安特性
- (2) 在直流分析中设置队温度的内嵌分析,仿真分析二极管在不同温度下的伏安特性
- (3) 将图 1 示电路中的 VDC 电源用 VISN 电源代替,并设置合适的元件参数,仿真分析二极管两端的输出波形
- (4) 晶体管特性测试电路如图 2 所示,用 PSpice 程序仿真分析晶体管的输出特性,并估算其电流放大倍数。

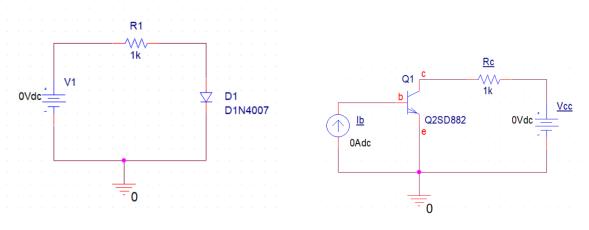


图 1: 二极管特性测试电路

图 2: 晶体管特性测试电路

# 四、 实验原理与步骤

# 1. 二极管特性的仿真分析

二极管的伏安特性是指二极管两端电压与其电流之间的关系,主要特点是单向导电性、非线性,并且容易受温度的影响。用 PSpice 软件仿真分析二极管的伏安特性的过程简述如下:

### (1) 绘制电路图

启动 Capture 程序,并新建项目,按照要求绘制电路图,如下图所示:

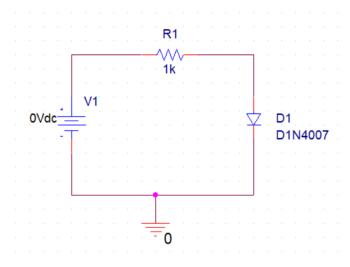


图 3: 二极管特性测试电路

## (2) 设置分析参数

二极管的伏安特性是指二极管的电流与其两端电压之间的关系,因此我们对  $V_1$  进行直流扫描分析,设置扫描类型为线性扫描,初始值为-200V,终值为 40V,增量为 0.1V

#### (3) 运行 PSpice A/D 仿真分析程序

### (4) 查看仿真结果

在图形中显示 I(D) 曲线,并将绘制的曲线的横坐标改变为二极管的电压,如下图所示:

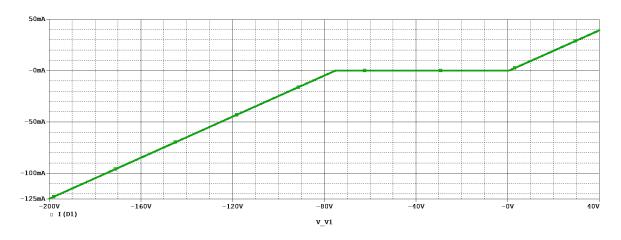


图 4: I(D) 与电压源 V1 之间的关系

由于此曲线为  $I_{D1}$  与 V1 之间的关系曲线,并不是二极管的伏安特性曲线。为了得到二极管的伏安特性曲线,我们将横坐标变量给设置为二极管两端的电压,绘制得图像如下图所示:

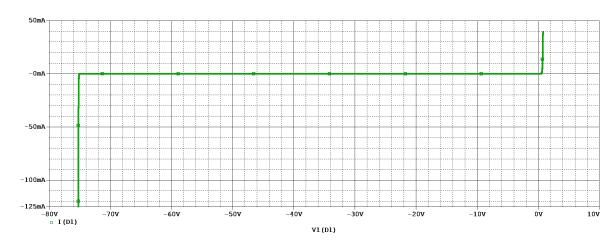


图 5: 二极管的伏安特性曲线

根据图像,我们可以看出二极管正偏的时候导通,电压近似为 0, 二极管反偏时截至, 电流近似为 0。当反向偏置过大时,则二极管处于反向击穿状态, 反向电流将急剧增大。

# 2. 二极管在不同温度下的伏安特性分析

为了获得二极管在不同温度下的伏安特性,我们还需要设置直流此扫描分析 (Secondary Sweep),即对于电压源 V1 的每一个扫描电,PSpice 还要对不同的温度进行扫描,分别设置温度为 $-10^{\circ}C$ , $0^{\circ}C$ , 30°C,并进行仿真,设置横坐标为二极管电压,纵坐标为二极管电流,设置横坐标范围为0-1.0V,纵坐标为0-40mA,绘制得图像如下图所示:

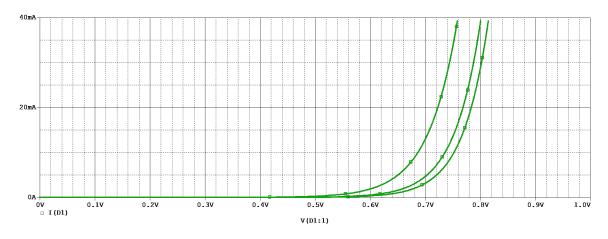


图 6: 二极管在不同温度下的伏安特性曲线

根据图像,我们可以看出最左边的特性曲线为  $30^{\circ}C$  时的伏安特性曲线,中间曲线时  $0^{\circ}C$  时的伏安特性曲线,最右边曲线是  $-10^{\circ}C$  的伏安特性曲线  $30^{\circ}C$  与  $0^{\circ}C$  的伏安特性曲线间隔要比  $0^{\circ}C$  与  $-10^{\circ}C$  的伏安特性曲线间隔大)。因此,可以验证当温度升高的时候二极管电流增大。

### 3. 仿真二极管两端的电压波形

为了仿真分析二极管两端的电压波形,需要在电路中加入瞬态电源。将电路中的电源 V1 用 VSIN 元件代替,并按照下图所示连接电路并设置参数: (VOFF=0,VAMPL=10V,FREQ=1kHz,AC=0)

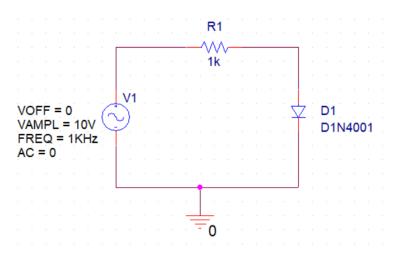


图 7: VSIn 元件参数设置

进行仿真后,并设置静态分析参数; Run to time = 2ms, Maximum step size = 0.01ms。分析二极管两端的波形,在波形曲线窗口显示电压曲线,结果如下图所示:

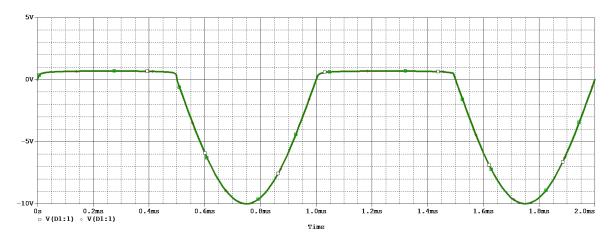


图 8: 二极管两端的波形

#### 4. 晶体管特性的仿真分析

晶体管的共射输出特性曲线是在一定的基极电流  $I_B$  下,晶体管的集电极电流  $I_C$  与集电极-发射极电压  $V_{CE}$  之间的关系,用 PSpice 软件仿真分析晶体管的伏安特性曲线,过程如下所述:

(1) 按照实验要求绘制电路图,并分别设置晶体管的三个节点分别为 b,c,e 如下图所示:

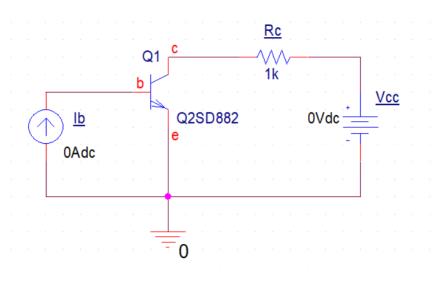


图 9: 晶体管特性测试电路

### (2) 设置分析参数

设置直流主扫描分析参数:扫描变量类型为电压源,扫描变量为  $V_{cc}$ ,初始值为 0V,终值为 50V,增量为 0.1V。设置直流次扫描分析参数:扫描变量类型为电流源,扫描变量为 Ib,扫描类型为线性扫描,初始值为 0,终值为  $100\mu A$ ,增量为  $10\mu A$ 。

- (3) 运行 PSpice A/D 仿真分析程序
- (4) 查看仿真结果

20mA

10mA

0V

D

10t (Q1) 
10t (Q1

在波形曲线查看窗口中显示晶体管集电极电流 IC(Q1) 的曲线,获得图像如下图所示:

图 10: 晶体管特性测试电路

由图像,我们可以看出,当三极管位于饱和区时,其电流与电压几乎是线性的关系,而三极管处于放大区是,基极电流与集电极电流比值保持固定不变,而当三极管位于截至区时,三极管上几乎没有电流流过。

### 5. 共射放大电路分析

(1) 按照实验要求绘制电路图,如下图所示:

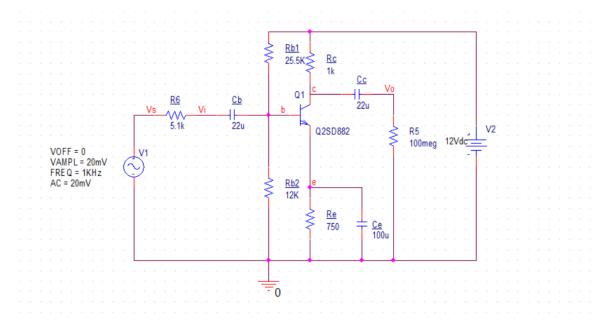


图 11: 共射放大电路

## (2) 分析静态工作点

对电路进行静态仿真,获得各点的电压与电流如下图所示:

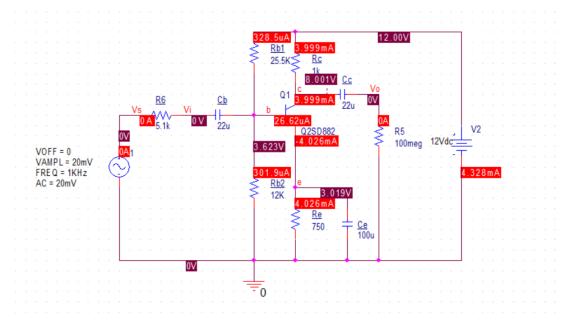


图 12: 共射放大电路静态工作点分析

由此,我们可以计算出三极管的放大倍数为:  $\beta = 150.2$ 

## (3) 放大电路分析

对电路进行动态仿真,在波形查看窗口中显示输入和输出波形,获得图像如下图所示:

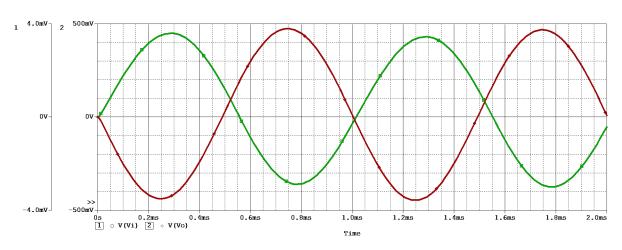


图 13: 共射放大电路波形图

读到 Vi 最大值为 3.5906mV, Vo 最大值为 474.511mV, 计算得放大倍数  $A_{oi}=132.15$ 

## (4) 频率特性分析

对电路进行仿真,设置分析方式为 AC Sweep/Noise,设置初始频率为 1Hz,截至频率为 100meg,在波形查看窗口获得幅频曲线,相频曲线如下图所示:

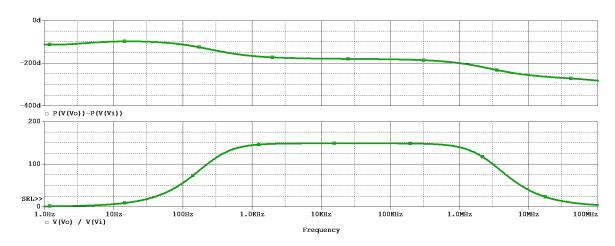


图 14: 共射放大电路波形图

测得下限截至频率为 61.3Hz, 上限截至频率为 20.1KHz。

#### 6. 放大倍数分析

如下图,我们将负载线与其相交,因此我们可以获得其处于中间以及最大值和最小值的三个点

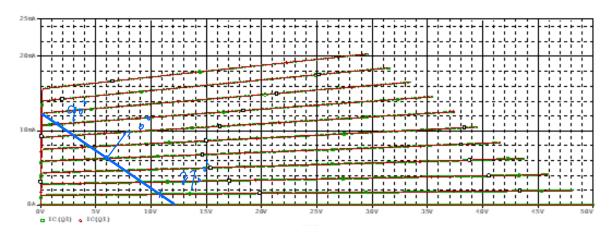


图 15: 晶体管特性测试电路

90° 时的直流放大倍数为 174 0° 时的直流放大倍数为 155 270° 时的直流放大倍数为 150

## 五、 思考题

• PSpice 软件在电路分析及设计过程中起什么作用?

PSpice 软件是通用电路分析程序,用于电路的仿真与测试。在进行实验中,我们可以利用 pspice 软件进行仿真,进而判断实验设计或者分析的结果是否合理。

• 用 PSpice 对电路进行仿真分析时,是否要求每隔节点必须由标号?在电路中设置节点标号有何作用?

不必须,但标号方便我们在仿真过程中对图像的观察与处理。

- 用 PSpice A/D 程序查看图形时,对于不同的分析设置,其缺省的横坐标是哪个变量 如果进行直流扫描或者交流扫描,则横坐标一般是扫描的变量;如果观察波形随时间的变化,那 么变量则一般是时间
- 在仿真分析图 1 二极管电路的电压波形时,若瞬态分析不设置 Maximum step size 参数,则结果 会出现什么样的情况?

可能会出现无法显示波形的情况。

• 若要仿真分析图 2 电路的晶体管输入特性,应该如何设置扫描分析方式和参数? 设置扫描变量为输入电流,即设置 Ib 为变化量,观察 Ib 和 Vb 的波形。

## 六、 心得与体会

在本次实验课中,我们学习了 PSpice 及其相关软件的使用方法,并利用了 PSpice 对二极管,三极管以及共射放大电路进行了相关分析。在此前,我们往往使用 multisim 软件进行仿真,如今 PSpice 使用过来,发现二者各有各的优点。PSpice 软件更适用于一些复杂的分析,如幅频特性,相频曲线等等。而 multisim 操作更加方便一些,更适用于一些简单的分析。